



Programa CI Inovador
Disciplina: Introdução à Verificação
Profs.: Joseana Macêdo Fachine Régis de Araújo,
Marcos Moraes, Elmar Melcher - UASC/UAAE/UFCG

Atividade Prática 01
(Verificação Funcional - Parte I)

OBJETIVO: Implementação de Testbench.

ATIVIDADE 1 (Testbench - Simples): Considerar a descrição de um circuito simples (*design.sv*) e o testbench utilizado para verificar o funcionamento do referido circuito (*testbench.sv*).

$$y = \overline{b}\overline{c} + a\overline{b}$$

design.sv


```
module sillyfunction (input logic a, b , c,  
                      output logic y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```

testbench.sv


```
module sillyfunction_tb();  
    logic a, b , c;  
    logic y;  
    // instanciar o "device under test dut"  
    sillyfunction dut (a, b , c , y);  
    // estimular o dispositivo (aplicar as entradas) uma de cada vez  
    initial // podemos utilizar o bloco procedural initial  
        begin  
            a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
            c = 1; #10;  
            b = 1; c = 0; #10;  
            c = 1; #10;  
            a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
            c = 1; #10;  
            b = 1; c = 0; #10;  
            c = 1; #10;  
        end  
endmodule
```

- **Passos para implementação**

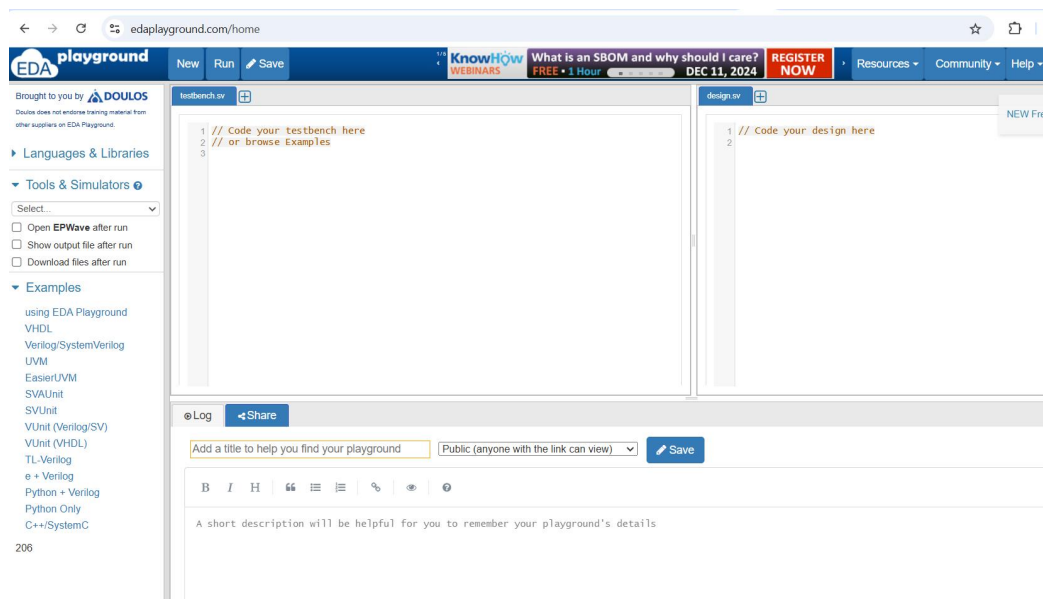- Utilizar a ferramenta [EDAplayground](https://eda-playground.com/)



 - Selecionar Tools & Simulators -> Free Simulators -> Icarus Verilog 12.0.



- Copiar os códigos do **design.sv** e **testbench.sv** para as "janelas" correspondentes.
- Executar a simulação (Run).
- Descrever o resultado obtido (apresentar "prints" e comentar a resposta).

ATIVIDADE 2 (Testbench - Checagem automática (self checking)): Considere a descrição de um circuito simples (*design.sv*) e o testbench utilizado para verificar o funcionamento do referido circuito (*testbench.sv*).

design.sv

```
module sillyfunction (input logic a, b , c,
                      output logic y);
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;
endmodule
```

testbench.sv

```
module sillyfunction_tb();
    logic a, b , c;
    logic y;
    sillyfunction dut(a, b , c , y); // instanciar o dut
    initial // podemos utilizar o bloco procedural initial
        begin
            a = 0; b = 0; c = 0; #10;
            if (y !== 1) $display("000 failed."); // verificando se a saída está correta
            c = 1; #10;
            if (y !== 0) $display("001 failed.");
            b = 1; c = 0; #10;
            if (y !== 0) $display("010 failed.");
            c = 1; #10;
            if (y !== 0) $display("011 failed.");
            a = 1; b = 0; c = 0; #10;
            if (y !== 1) $display("100 failed.");
            c = 1; #10;
            if (y !== 1) $display("101 failed.");
            b = 1; c = 0; #10;
            if (y !== 0) $display("110 failed.");
            c = 1; #10;
            if (y !== 0) $display("111 failed.");
        end
endmodule
```

- **Passos para implementação**

- Copiar os códigos do ***design.sv*** e ***testbench.sv*** para as “janelas” correspondentes.
- Executar a simulação (Run).
- Descrever o resultado obtido (apresentar “prints” e comentar a resposta)..

ATIVIDADE 3 (Testbench - Checagem automática (self checking) with testvectors):

Considere a descrição de um circuito simples (design.sv) e o testbench utilizado para verificar o funcionamento do referido circuito (testbench.sv).

example.tv

- contém os vetores (abc_yexpected)

```
000_1
001_0
010_0
011_0
100_1
101_1
110_0
111_0
```

design.sv

```
module sillyfunction (input logic a, b , c,
                      output logic y);
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;
endmodule
```

testbench.sv

```
module testbench();
    logic clk, reset;
    logic a, b, c, yexpected;
    logic y;
    logic [31:0] vectornum, errors; // bookkeeping variables
    logic [3:0] testvectors[10000:0]; // array of testvectors
    // instantiate device under test
    sillyfunction dut(a, b, c, y);
```

```

// generate clock
always // no sensitivity list, so it always executes
begin
    clk = 1; #5; clk = 0; #5;
end
// at start of test, load vectors and pulse reset
initial
begin
    $readmemb("example.tv", testvectors);
    vectornum = 0; errors = 0;
    reset = 1; #27; reset = 0;
end
// Note: $readmemb reads testvector files written in
// hexadecimal
// apply test vectors on rising edge of clk
always @(posedge clk)
begin
    #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
end
// check results on falling edge of clk
always @(negedge clk)
begin
    if (~reset) begin // skip during reset
        if (y != yexpected) begin
            $display("Error: inputs = %b", {a, b, c});
            $display(" outputs = %b (%b expected)", y, yexpected);
            errors = errors + 1;
        end
    end
    // Note: to print in hexadecimal, use %h. For example,
    // $display("Error: inputs = %h", {a, b, c});
    // increment array index and read next testvector
    vectornum = vectornum + 1;
    if (testvectors[vectornum] == 4'bx) begin
        $display("%d tests completed with %d errors", vectornum, errors);
        $stop;
    end
end
end
endmodule
// == and != can compare values that are 1, 0, x, or z.

```

- **Passos para implementação**

- Copiar os códigos do **design.sv** e **testbench.sv** (e **example.tv**) para as "janelas" correspondentes.
- Executar a simulação (Run).
- Descrever o resultado obtido (apresentar "prints" e comentar a resposta).

ATIVIDADE 4 (Testbench - Checagem automática (self checking)): Considere a descrição de um circuito simples (design.sv) e o testbench utilizado para verificar o funcionamento do referido circuito (testbench.sv).

design.sv

```
module sillyfunction (input logic a, b,  
                      output logic y);  
    assign y = a ^ b;  
endmodule
```

testbench.sv

```
module sillyfunction_tb();  
    logic a, b;  
    logic y;  
    sillyfunction dut(a, b, y);  
    initial  
        begin  
            a = 0; b = 0; #10;  
            if (y !== 1) $display("00 failed.");  
            b = 1; #10;  
            if (y !== 0) $display("01 failed.");  
            a = 1; b = 0; #10;  
            if (y !== 0) $display("10 failed.");  
            b = 1; #10;  
            if (y !== 1) $display("11 failed.");  
        end  
endmodule
```

- **Passos para implementação**

- Copiar os códigos do ***design.sv*** e ***testbench.sv*** para as "janelas" correspondentes.
- Executar a simulação (Run).
- Descrever o resultado obtido (apresentar "prints" e comentar a resposta)

- Enviar as respostas (descrições dos resultados) de cada atividade em um arquivo (nome do arquivo: "**IntroducaoVerificacao_AtividadePratica01_seunome**").